

УНИВЕРСАЛНА ПРОГРАМА CAPECM ЗА ШИФРОВО МОДЕЛИРАНЕ

НА ЛАМПОВИ ГЕНЕРАТОРИ

Доц. к. т. н. инж. Евтений Иванов Попов

Катедра "Силова електроника"

Технически университет - София

Програмата CAPECM служи за моделиране на работата на силовата схема на произволен по структура и параметри лампов генератор за технологични цели. Основен елемент в ламповия генератор е електронната генераторна лампа, която най-често работи в ключов режим. В някои случаи, когато електронната лампа работи в ключов режим, като работната точка преминава от запущено състояние в напрежнат режим без да се застоева в активната област, за изследване на процесите в ламповия генератор могат да се използват универсални програми, които по принцип служат за моделиране на полупроводникови преобразуватели на електрическа енергия, като при това електронната лампа се моделира като пълно-управляем ключ [1 , 2]. В повечето схеми на лампови генератори [3] работната точка на лампата преминава от областта на запущеното състояние в областта на напрежнатото състояние и обратно, като за известно време се намира в активната област. В такъв случай, като се вземат под внимание характеристиките на лампите

$$j_a = F(u_a, u_g) \quad (1)$$

$$j_g = F(u_g, u_a) \quad (2)$$

може електронната лампа да се разглежда като нелинеен елемент, състоящ се от два зависими генератора на ток - J_a , изобразяващ анодния ток на лампата и J_g , изобразяващ тока на първата решетка на лампата, които зависят от анодното напрежение u_a и решетъчното напрежение u_g (фиг. 1).

При такъв модел на електронната/ите/ лампа/и/ в схемата на ламповия генератор, за анализ на силовата схема на генератора може да се използува методът на променливите на състоянието, като за интегрирането на получената система диференциални уравнения се използва малка стъпка на интегрирането (например десетократно по-малка от необходимата), като на всяка стъпка се уточняват стойностите на анодното и решетъчното напрежения на електронната лампа . От предварително въведените анодни (1) и решетъчни

(2) характеристики в табличен вид, чрез използване на стандартна процедура за интерполяция, се определят стойностите на анодния ток i_a и на решетъчния ток i_g в зависимост от u_a и u_g , т.е. на генераторите на ток i_a и i_g от фиг. 1, които се заместват при изчислението на величините по метода на променливите на състоянието за следващата стъпка. Интегрирането се извършва с някои от подпрограмите за числено интегриране на системи диференциални уравнения, например RIGS. Не е необходимо да се проверява състоянието на електронната лампа (запушено, отпусено, напрегнато), тъй като този процес сам по себе си е заложен в определянето на i_a и i_g в зависимост от u_a и u_g по характеристиките на лампата чрез интерполяция. Подобен подход би могъл да се използува и при програмите за цифрово моделиране на полупроводникови преобразувателни устройства. Тогава полупроводниковите прибори не е необходимо да се заменят с ключове, а се работи с генератори на ток, които изобразяват токовете през приборите в зависимост от напреженията и управляващите сигнали чрез интерполяция на предварително зададените в табличен вид характеристики на използваниите приори.


Като пример е разгледан лампов генератор по последователна схема с независимо възбудждане, работещ в напрегнат режим и изпълнен с генераторния триод ГУ-БА (фиг. 2). Информация за структурата на изследваната схема, параметрите на нейните елементи, началните условия, времения интервал за анализ, изходните данни и начина на тяхното извеждане, характеристиките (анодни и решетъчни) на генераторната лампа се съдържа във входния файл, необходим за работата на програмата САГЕСУ. След анализа са получени например времедиаграмите на: - анодното напрежение на генераторната лампа (U_b на фиг. 3 а), анодния ток на лампата (I_b на фиг. 3 б), моментната стойност на мощността, отделяна на анода на лампата (P_b на фиг. 3 в), решетъчното напрежение на лампата (U_g на фиг. 3 г), решетъчният ток на лампата (I_g на фиг. 3 д), моментната стойност на мощността, отделяна в решетката на лампата (P_g на фиг. 3 е), напрежението върху товарния трептящ кръг (U_z на фиг. 3 ж), тока през товарното съпротивление R_z (I_z на фиг. 3 з). На фиг. 3 и са показани в относителни единици резултатите от хармоничния анализ на анодния ток на лампата I_b .

Като друг пример е изследван лампов генератор по паралелна схема с независимо възбуждане, изпълнен с генераторната лампа ГУ - 5А (фиг. 4). След анализа с програмата CAPECV са получени времедиаграмите на: анодното напрежение на лампата (U_a на фиг. 5 а), анодния ток на лампата (I_a на фиг. 5 б), моментната стойност на мощността, отделяна на анода на лампата (P_a на фиг. 5 в), решетъчното напрежение на лампата (U_g на фиг. 5 г), напрежението върху товарния кръг (U_z на фиг. 5 д).


Сравнението на резултатите от изследванията по горните два примера с резултатите, получени от ръчно изчисление [3], показва пълно съвпадение помежду им и позволява да се направи изводът за приложимостта на универсалната програма CAPECV за цифрово моделиране на лампови генератори.

ЛИТЕРАТУРА


1. Попов Е. И. "Метод за цифрово моделиране на тиристорни преобразуватели", Сп. "Електропромишленост и приборостроене", 1983, № 11.
2. Попов Е. И. "Програма за машинен анализ на силови електронни схеми - CAPEC", Сборник доклади на Научната сесия по случай Деня на Радиото, 7. 5. 1986 г.
3. Начев Н. А. "Промишлена електроника", София, Техника, 1966.

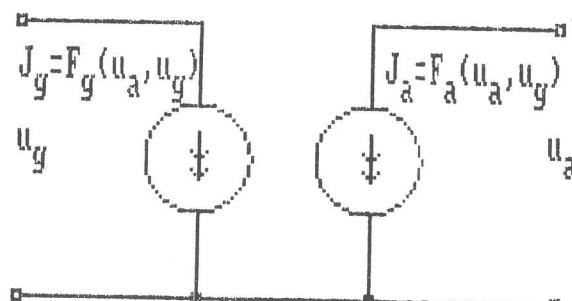


Фиг.1.

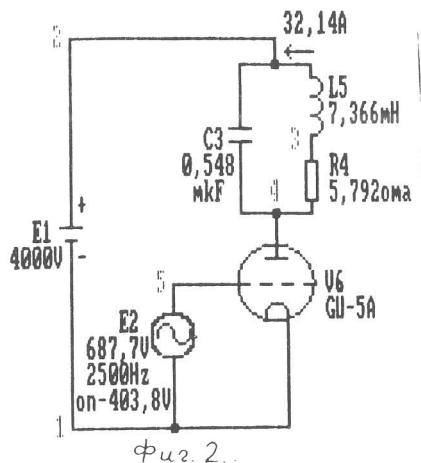


Фиг. 2.

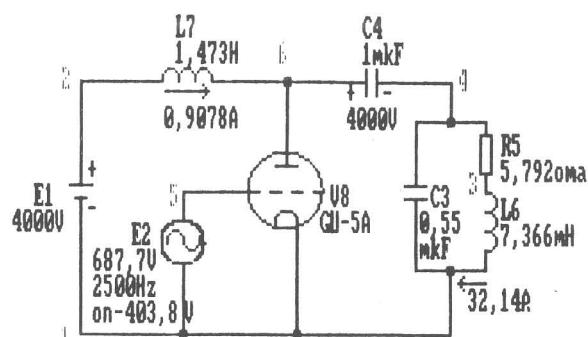

Фиг. 4.

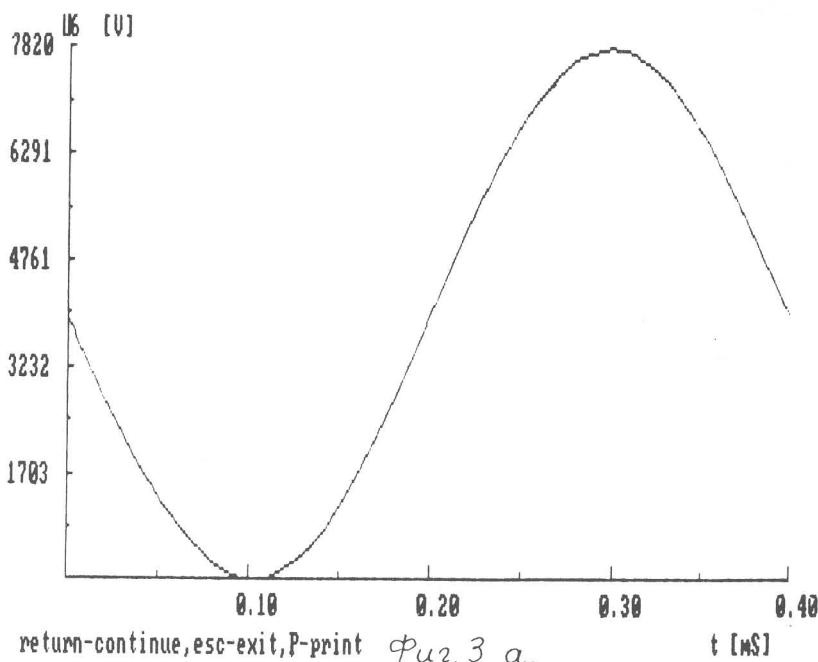

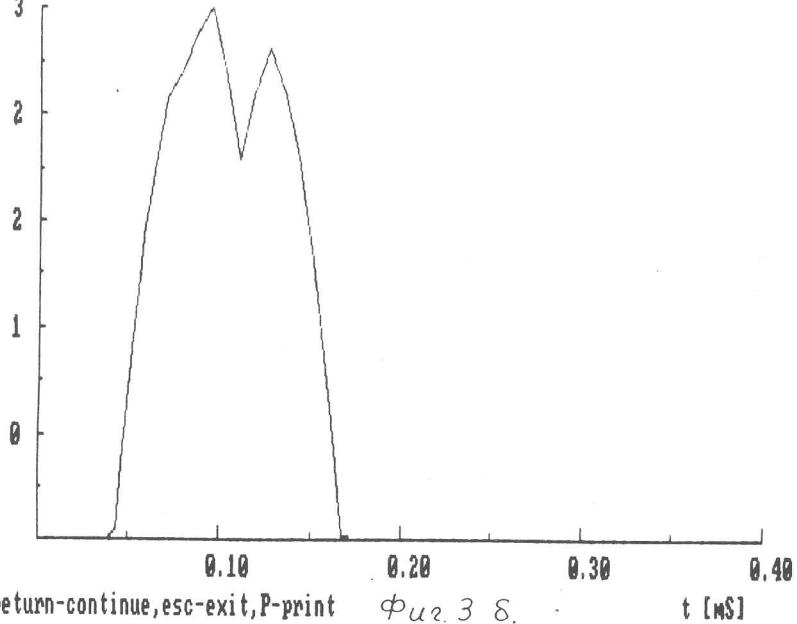
return-continue, esc-exit, P-print Фиг. 3 а.



return-continue,esc-exit,P-print

Фиг. 3 8.

t [mS]

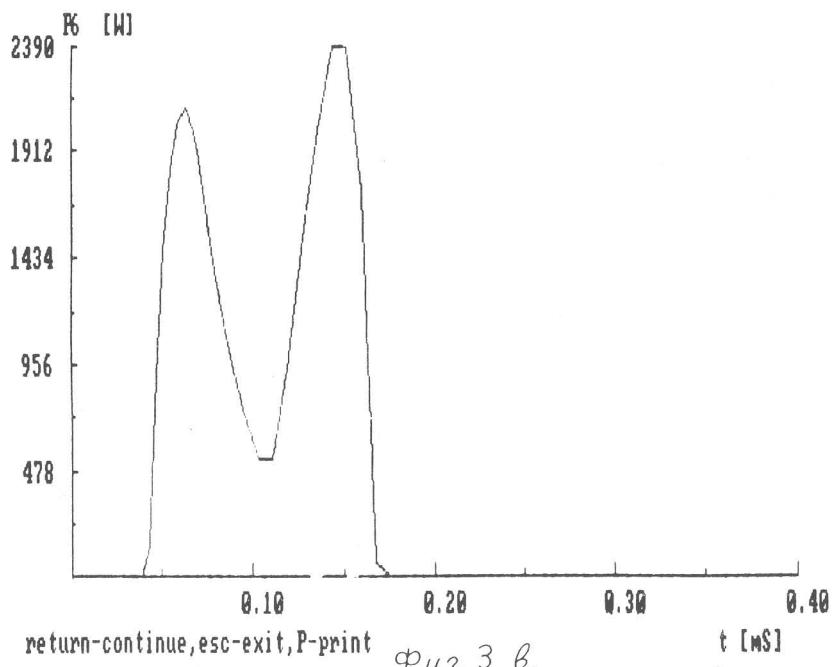


return-continue,esc-exit,P-print

Фиг. 3 8.

t [mS]


2

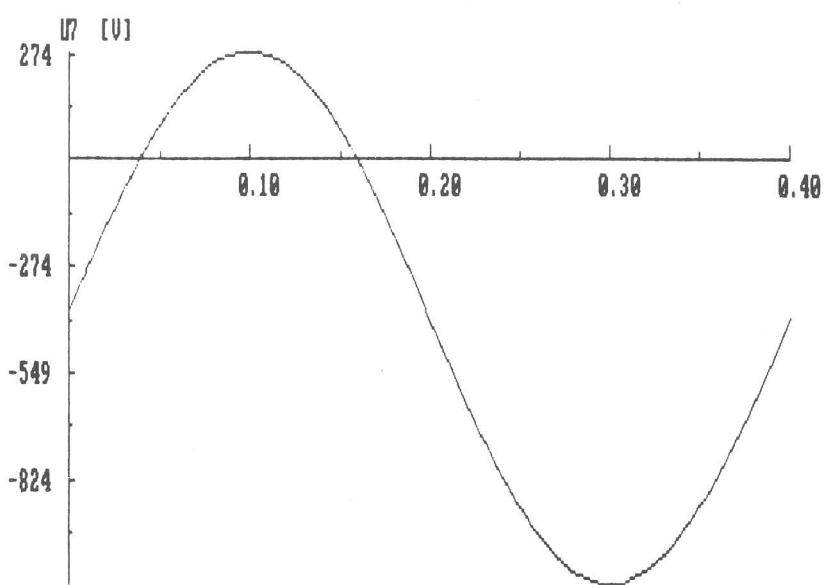

return-continue, esc-exit, P-print

фиг. 3 2.



t [ms]

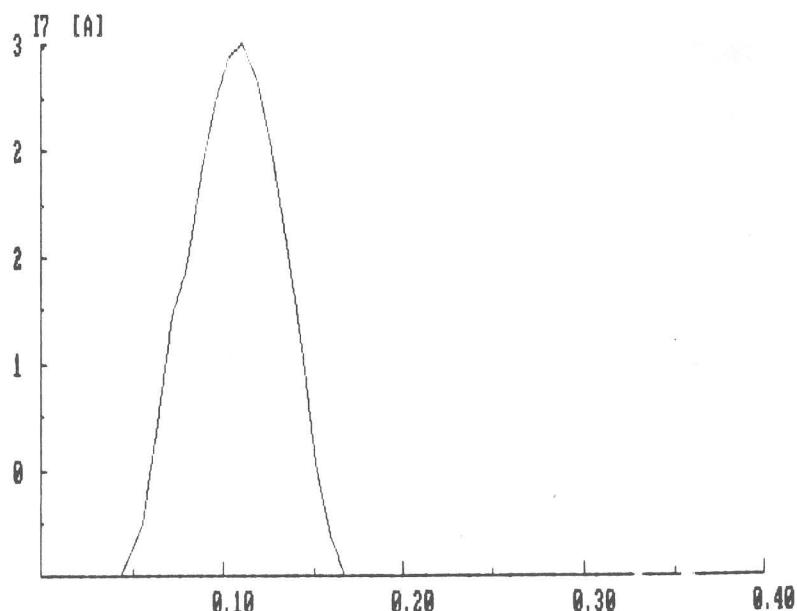


return-continue, esc-exit, P-print

фиг. 3 3.


t [ms]

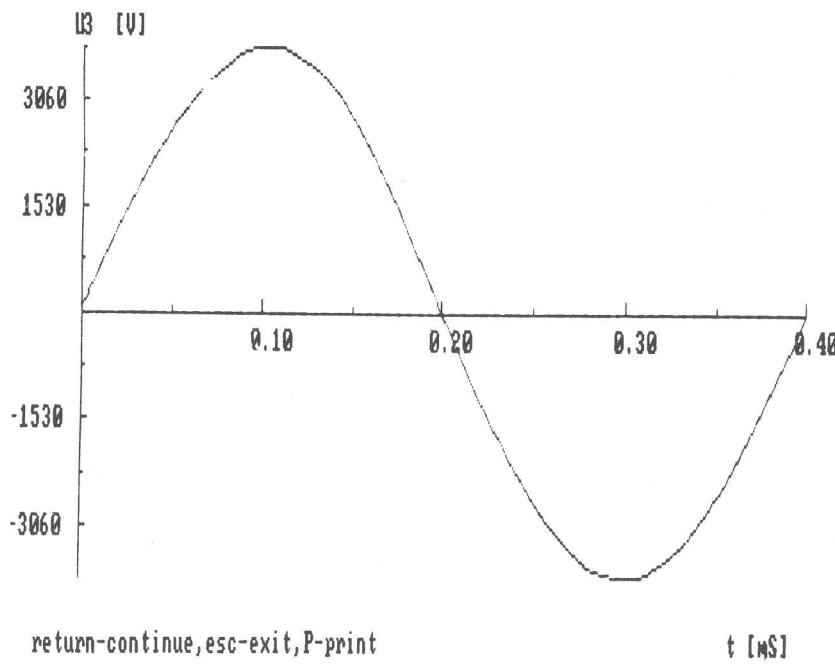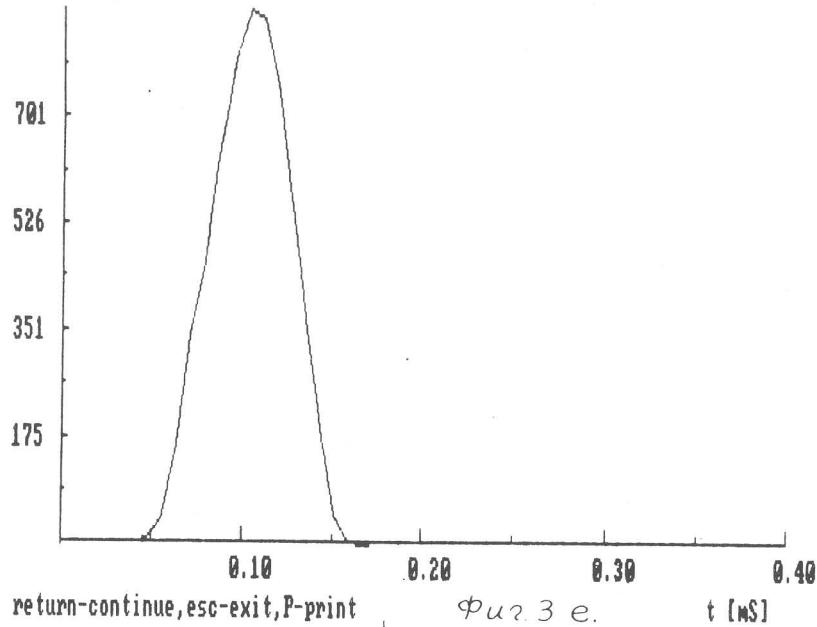


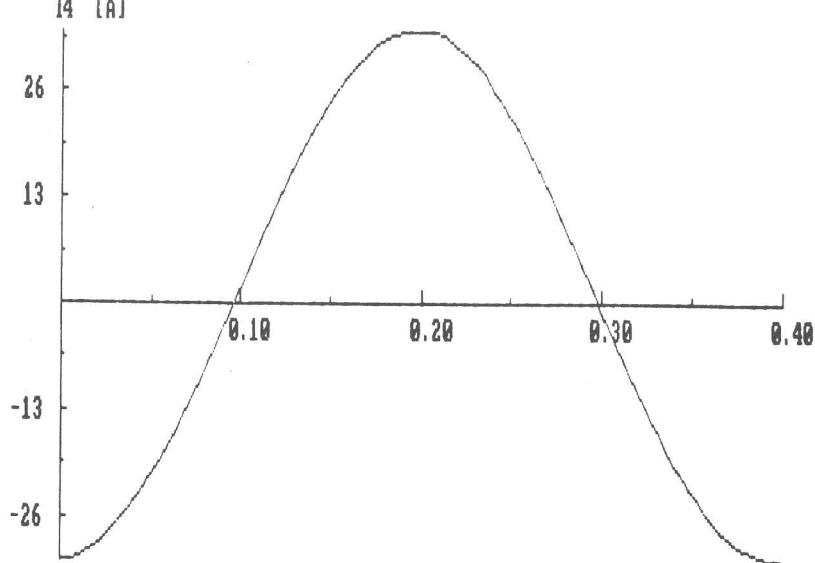




return-continue,esc-exit,P-print ϕ_{uz} . 3 z.


t [ms]

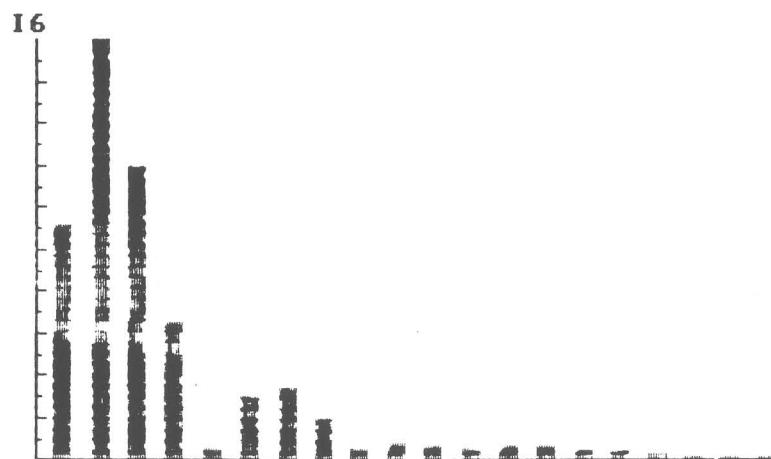

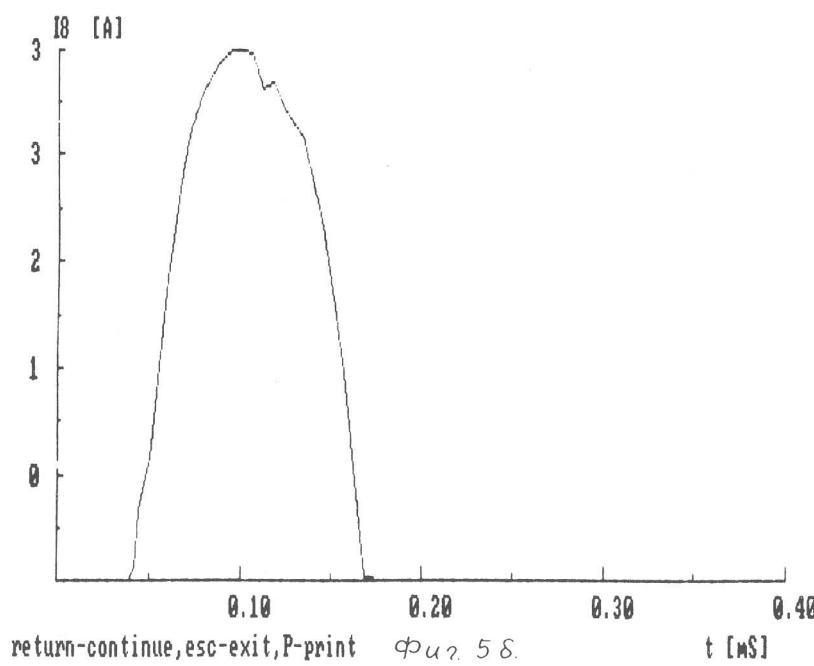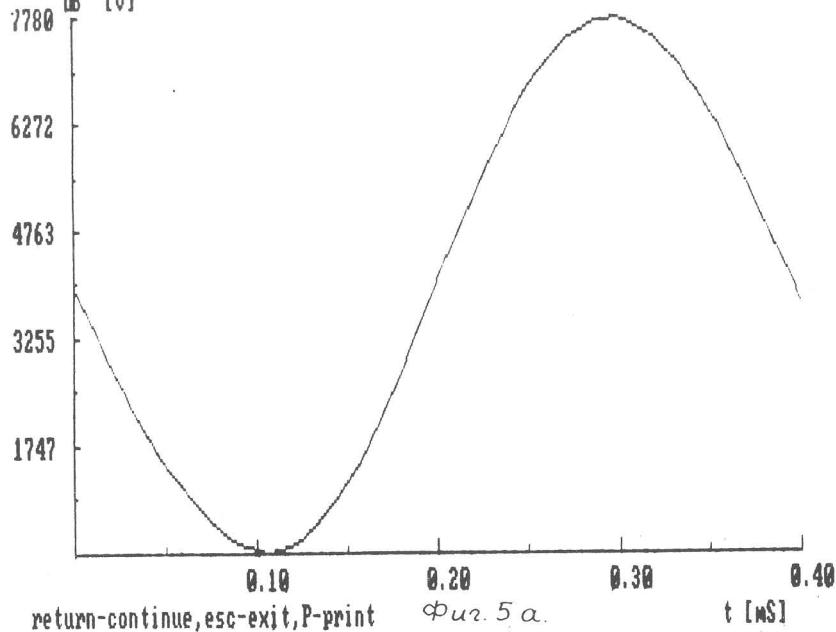return-continue,esc-exit,P-print 'IHARM
 ϕ_{uz} . 3 n.



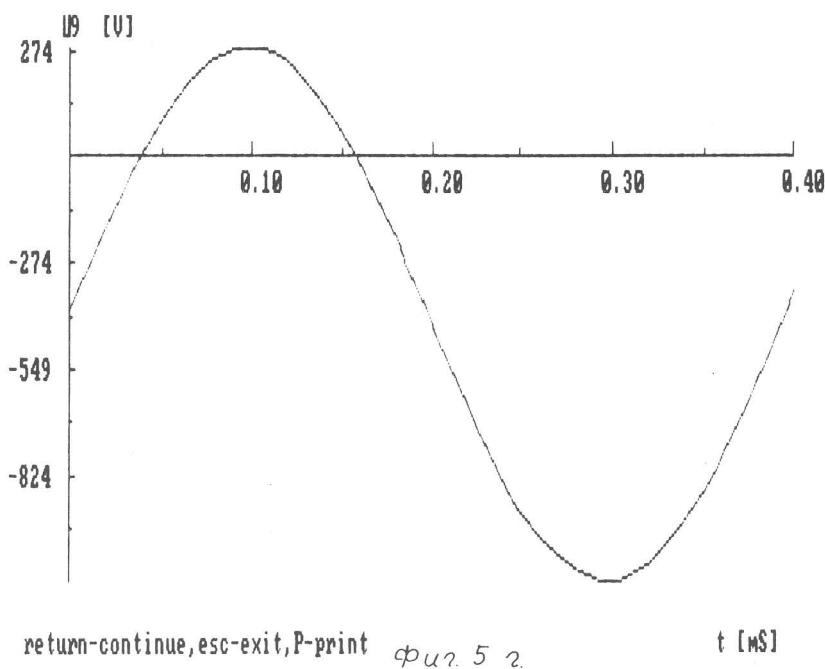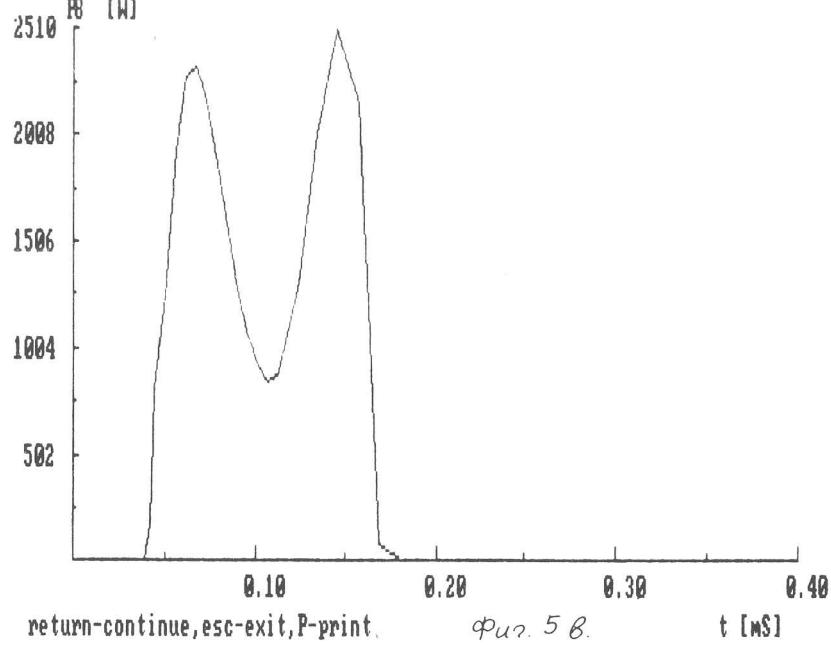

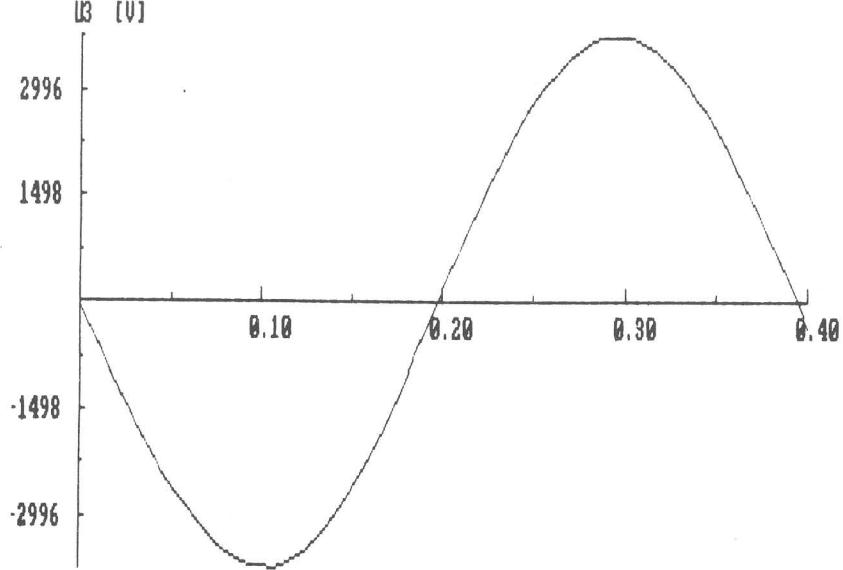

return-continue,esc-exit,P-print

Fig. 5 g. t [ms]