

Оптимизация на коефициента на усилване в магистралните усилватели на кабелните телевизионни мрежи

ас. инж. Ст. М. Садинов-камегра КТТ, ТУ-Габрово, murry@tugab.bg
доц. д-р инж. К. Р. Коичев-камегра КТТ,
ТУ- Габрово,koitchev@tugab.bg

OPTIMISATION OF GAIN OF BACKBONE AMPLIFIERS OF CABLE TELEVISION NETWORKS

In this article are concerned problems we meet when we choose an optimal gain of backbone amplifiers of cable television networks (CATVs). It is one of the basic parameters of the system examination of electrical and constructive characteristics for finding of complete economic appraisal. That's why the designer has, to pay attention on it. When he choose equipment and when he choose amplifier's operating conditions.

Keywords: CATV, System and Design, CATV amplifier, gain

I. Въведение


Усилвателите в кабелната телевизионна мрежа се поставят с цел компенсация на загубите по магистралата, т.е. коефициента на усилване на всеки един от тях е равен на загубите от изхода на предишния усилвател до неговия вход.

Ако на входа на усилвателя (фиг. 1) е поставено пасивно устройство със загуби L (например атенюатор, еквалайзер и пр.), то еквивалентният коефициент на шума F_x изразен в dB ще бъде:

$$F_x = F + L \quad (1)$$

При използването на идентични усилватели и еднакви загуби и коефициенти на усилване, сумарният коефициент на шума на веригата от n усилватели ще има вида:


$$F_x = I + n(F - I) \quad (2)$$

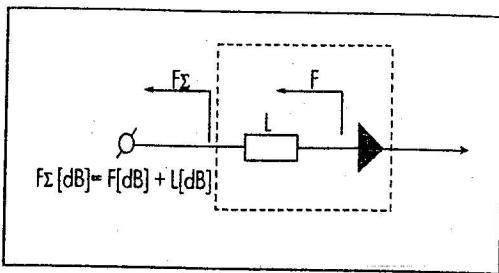

фиг. 1

От (2) се вижда, че има натрупване на шумове (шумова мощност) по магистралата. Физически това означава, че по магистралата с отдалечаване от главната станция се наблюдава снижаване на отношението сигнал/шум (S/N) с увеличаване на броя на каскадно включените усилватели.[1,2]

От казаното по-горе става ясно, че изходното отношение S/N на усилвателя зависи от три фактора: ниво на входния сигнал P_c , входна шумова мощност $P_{w, \text{вх}}$ (съвместно със сигнала характеризира входното отношение сигнал/шум $S/N_{\text{вх}}$) и собствената шумова мощност на усилвателя P_w , зависеща от коефициента на шума на усилвателя (фиг.2).

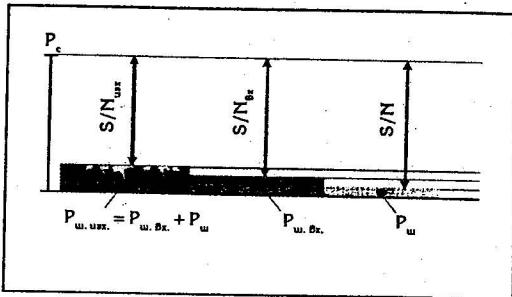

фиг. 2

II. Условия за синтез на главна магистрала

Ако на входа на усилвателя с коефициент на шума F и коефициент на усилване $k_{\text{ном}}$ от генератор с вътрешно съпротивление $R_0 = 75\Omega$ се подаде телевизионен сигнал с ниво $U_{\text{вх}}$, то изходното отношение сигнал/шум ще се определи по следния начин:

$$S/N_{\text{dB}} = U_{\text{вх}}_{\text{dB}\mu V} - k_{\text{ном}}_{\text{dB}} - F_{\text{dB}} - 2,41, \quad (3)$$

къдемо $2,41 \text{ dB}\mu V$ е нивото на топлинния шум, пресметнато по израза:

$$U_w = \sqrt{k \cdot T \cdot f \cdot R_0} \quad (R_0 = 75\Omega)$$

При използването на няколко усилвателни каскади (главна станция, магистрали, субмагистрали и т.н.) изходното отношение S/N_{usx} лесно се намира чрез известните стойности на приведените динамични диапазони на всяко от активните устройства.[3]

$$S/N_{usx, dB} = -10 \lg [10^{(S/N)_1} + 10^{(S/N)_2} + \dots + 10^{(S/N)_n}] \quad (4)$$

При свързани каскадно n активни устройства (усилватели) с еднакви S/N , изходното отношение S/N_{usx} се намалява с величината $\Delta = 10 \lg n$. В този случай изходното работно ниво на сигнала от усилвателя ще се определи от зависимостта:

$$U_{usx, p} \leq U_{max} - 10 \lg (N/2) - 10 \lg n \quad (5)$$

Формула (5) се явява изходна за синтеза на главната магистрала при известни стойности на отношението S/N , интермодулационните изкривявания от втори (CSO) и от трети (CTB) порядък, главна станция и абонатен усилвател при зададено ниво на абонатния контакт в съответствие със стандартите.[2]

Очевидно е, че $U_{usx, p}$ от (5) зависи от коефициента на усилване. Помалкият коефициент на усилване на даден усилвател съответства на по-голяма стойност на отношението S/N (3), по-малко натрупване на шумове по магистралата (4), по-голям брой потенциално включени усилватели n и следователно, по-голяма стойност на компенсираните сумарни загуби $L = n \cdot k_{\text{ном}}$. В същото време обаче нерационалното увеличаване на броя на магистралните усилватели води до увеличаване на финансовите разходи.

В случай, че усилвателите по магистралата са еднакви и при известни загуби по нея се търси оптималната стойност на коефициента на предаване на усилвателя.

III. Оптимизация на коефициента на усилване.

Ako се приеме, че нивото на интермодулационните продукти от трети ред $CTB = 60 \text{ dB}$ (т.е. е оставен малък запас за аналогични изкривявания от главната станция, оптични системи и абонатни усилватели), имайки в предвид (3), (4) и (5) изходния сигнал на всеки от магистралните усилватели трябва допълнително да бъде намален със стойност

$$\Delta = (CTB_M - 60)/2 \quad (6)$$

CTB_M е общото зададено (на еман първоначално проектиране) ниво на продуктите на интермодулационните изкривявания от трети ред по цялата магистрала.

Ако се решат съответно (3), (4), (5) и (6) спрямо една крайна величина S/N_{Σ} се получава:

$$S/N_{\Sigma} = A - 20 \lg(n) - k_{nom}, \quad (7)$$

където

$$A = U_{max} - 10 \lg(N/2) - (CTB_M - 60)/2 - F - 2,41 \quad (8)$$

е изходна справочна величина, която се изчислява на емана на първоначално проектиране. Отчитайки, че загубите по магистралата L се компенсират от n на брой усилватели, всеки от които има номинален коефициент на предаване k_{nom} :


$$L_{dB} = n \cdot k_{nom} \quad (9)$$

се получава формула за изчисляване на S/N по магистралата:

$$S/N_{\Sigma} = A - 20 \lg(L/k_{nom}) - k_{nom} \quad (10)$$

Ако се анализира (10) на екстремум спрямо k_{nom} показва, че максимална стойност на S/N_{max} се получава при $k_{nom} = 1Np = 8,69 dB$. Така построената магистрала обаче би излязла много скъпа.

Уравнение (10) спрямо оптималния коефициент на предаване на усилвателя (при минимално допустима стойност на S/N_{min}) в явен вид няма решение. В замяна на това обаче (10) се решава сравнително лесно графически. На фиг. 3 е показана примерната зависимост на $S/N_{\Sigma} = f(n)$ при различни стойности на загубите по магистралата L за усилвател с $U_{max} = 124,5 dB \mu V$ и $F = 7 dB$ при транслиране на 32 канала и $CTB_M = 62 dB$.

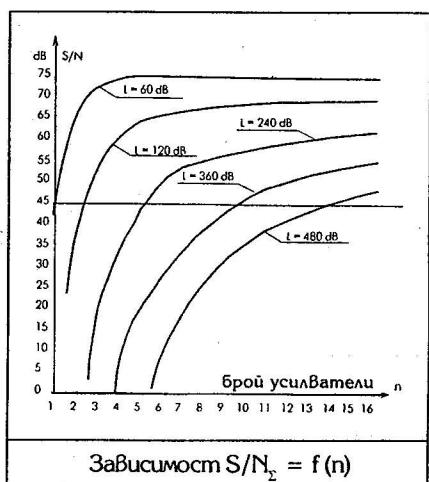

фиг. 3

IV. Заключение:

По нататъшният анализ показва, че за запазване по магистралата $S/N_r = 44 \div 50 \text{ dB}$ при $CTB = 60 \div 66 \text{ dB}$ и $F = 6 \div 8 \text{ dB}$ [4] Всеки усилвател трябва да има оптимален от икономическа гледна точка коефициент на предаване от порядъка на 28 до 38 dB . Ако обаче към магистралата се предявят твърди изисквания по поддържане на S/N , то коефициента на предаване на усилвателя не трябва да превишава $20 \div 27 \text{ dB}$ (например магистралните усилватели от серията LA86-4D, Hirschmann).

Някои фирми производители (например FUBA, WISI, Германия) регламентират технологичния допуск на заяления номинален коефициент на усилване. Други фирми (като Hirschmann) не дават такъв допуск в паспортните данни, тъй като се приема, че в заяления коефициент на усилване се включва и грешката от измерването (т.е. не повече от $2,5\%$ спрямо регламентираната величина). Тази стойност на коефициента на предаване може непосредствено да се използва при изчисленията без да се включва технологичния запас.

Литература:

1. W. Ciciora, J. Farmer, D. Large, "Modern Cable Television Technology", Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, California, 1999 г.
2. Добрев Д., Л. Йорданова. Радиокомуникации ч. I. СИЕЛА, София, 1999 г.
3. Справочник Кабельное Телевидение. Телеспутник. С. Петербург, 2000 г.
4. БДС 17369 - 95. Комитет по стандартизация и метрология, София, 1995 г.